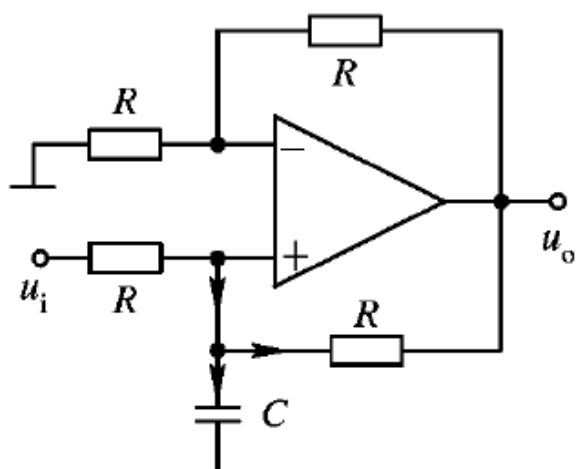
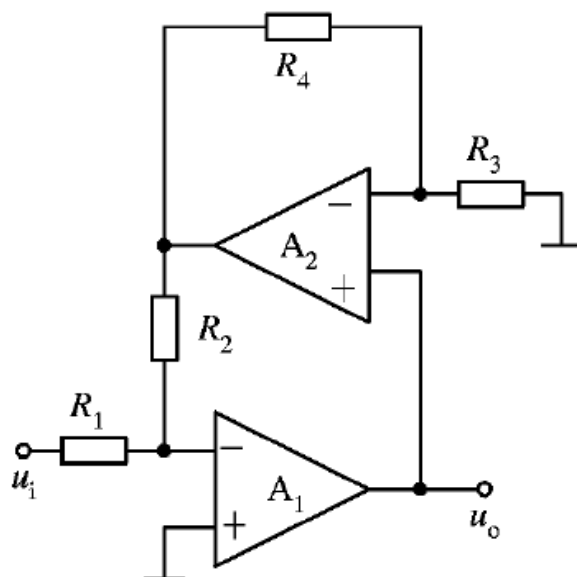


1. 推导下图中的输入电压与输出电压关系。(电路中负反馈比正反馈强，为深度负反馈)



2. 求出输出电压表达式



3. 选做题 P395 7.24