

第5章 模拟调制系统

- 幅度调制(线性调制)的原理及抗噪声性能
- ▶ 角度调制(非线性调制)的原理及抗噪声性能
- 各种模拟调制系统的比较
- ▶ <u>频分复用(FDM)</u>




调制的定义:是按原始电信号的变化规律去改变载波 某些参量的过程。

调制的目的: 进行频谱搬移,把调制信号的频谱搬移 到所希望的位置上,从而提高系统信息 传输的性能。

调制的方式:模拟调制和数字调制;正弦波和脉冲调制。



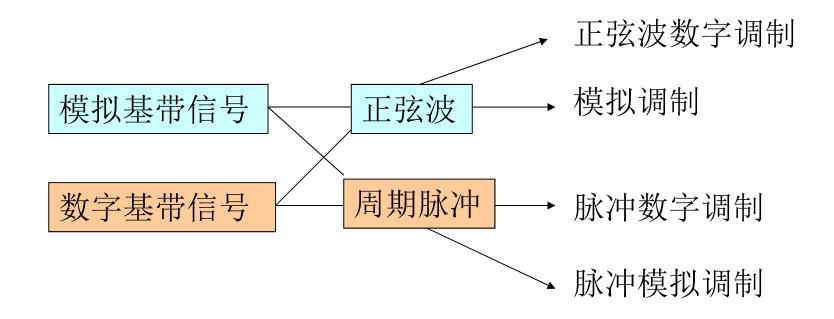



模拟调制的分类

标准调幅(AM) 双边带调制(DSB) 幅度调制(线性调制)< 单边带调制(SSB) 残留边带调制(VSB) 模拟调制 角度调制(非线性调制) 调相(PM)



本章的主要内容

- 模拟调制的调制解调原理(有效性)
- 模拟调制的抗噪性能分析(可靠性)
- 频分复用(FDM)

主要分析方法


- 图解法
 - 原理框图
 - 波形图
 - 频谱图
- 解析法



幅度调制的原理

幅度调制的一般模型

定义:用调制信号去控制高频正弦载波的幅度,使其按调制信号的规律变化的过程。

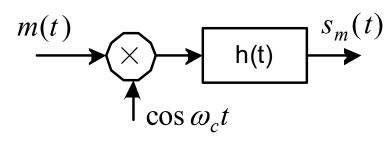

幅度调制器的一般模型

$$s_m(t) = [m(t)\cos\omega_c t] * h(t)$$


$$S_m(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]H(\omega)$$



常规双边带调幅 (AM)

1.AM信号的表达式、频谱及带宽


若假设滤波器为全通网络:

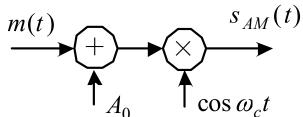

$$s_{AM}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c(t)$$
$$= A_0 \cos \omega_c(t) + m(t) \cos \omega_c(t)$$
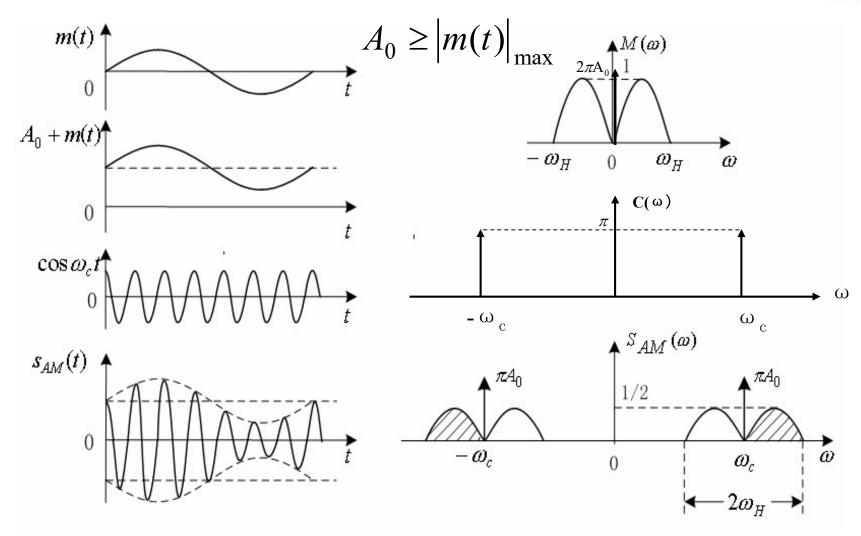
$$S_{AM}(\omega) = \pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$





为了保证包络检波时不发生失真,必须满足 $A_0 + m(t) \ge 0$

通信原理



由图中可得出以下几点结论:


- 1. AM使原始频谱 $M(\varpi)$ 搬移了 $\pm \varpi_c$;
- 2. AM信号是带有载波的双边带信号,带宽为基带信号带宽的两倍,即 $B_{AM} = 2B_m = 2f_H$;
- 3. 需满足 $A_0 \ge |m(t)|_{\max}$, 否则会出现过调制;
- 4. 需满足 $\omega_c >> \omega_H$, 否则会出现频谱交叠;
- 5. 单音调制时, $m(t) = A_m \cos \varpi_m t$, 定义 $\beta_{AM} = A_m/A_0$ 叫做调制指数或调制度。



2.AM信号的解调

AM信号的解调方法有两种: 相干解调和包络检波。


(1) 相干解调

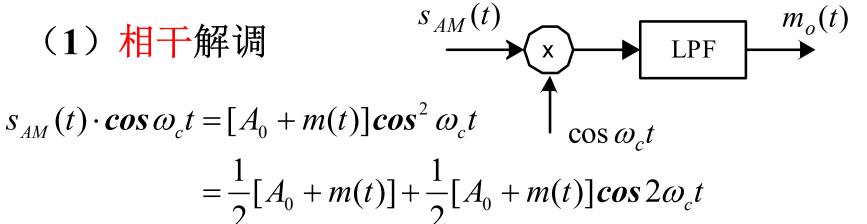

用一个低通滤波器,就无失真的恢复出原始的 调制信号:

$$m_o(t) = \frac{1}{2} [A_0 + m(t)]$$



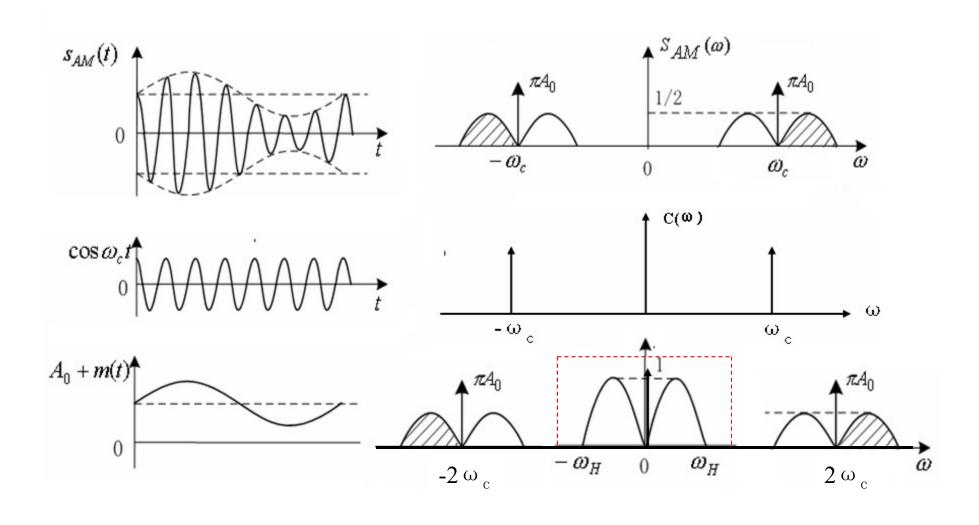




(2) 包络检波法


电路由二极管D、电阻R和电容C组成。RC满足

条件:
$$\frac{1}{\omega_c} << RC << \frac{1}{\omega_H}$$

这时,包络检波器的输出与输入信号的包络十

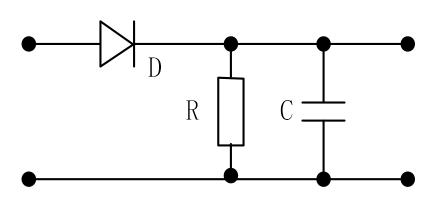分相近, 即: $m_o(t) \approx A_0 + m(t)$ _{电容器两端电压}



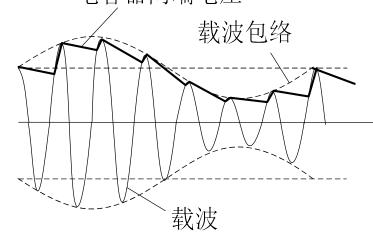

通信原理



3.AM信号的功率分配及调制效率

已调信号功率为:

$$P_{AM} = \overline{s_{AM}^{2}(t)} = \overline{[A_0 + m(t)]^{2} \cos^{2} \omega_{c} t}$$

$$= \overline{A_0^{2} \cos^{2} \omega_{c} t + m^{2}(t) \cos^{2} \omega_{c} t + 2A_0 m(t) \cos^{2} \omega_{c} t}$$


$$P_{AM} = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2} = P_c + P_s$$
调制效率:
$$\eta_{AM} = \frac{P_s}{P_{AM}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

显然,AM信号的调制效率总是小于1(单音调制时小于33%)。



抑制载波的双边带调幅(DSB-SC)

1. DSB信号的表达式、频谱及带宽

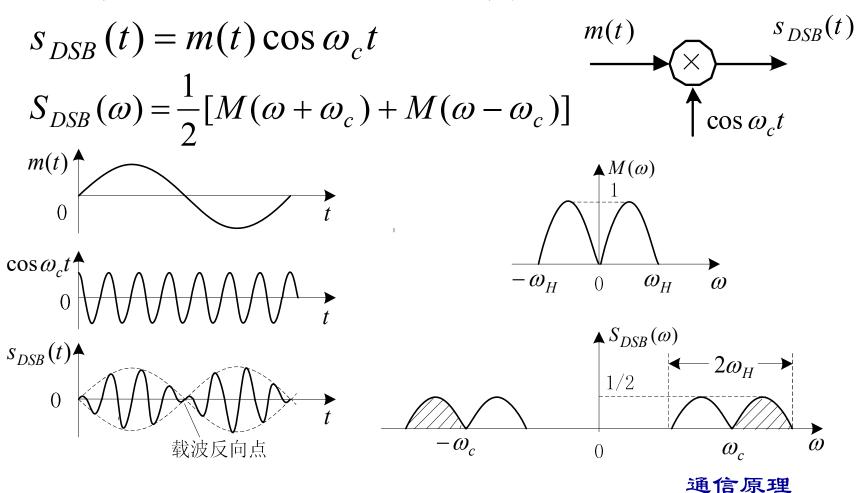



DSB信号除不含有载频分量离散谱外,DSB信号的频谱由上下对称的两个边带组成。故DSB信号是不带载波的双边带信号,它的带宽为基带信号带宽的两倍。 $B_{DSR}=B_{AM}=2B_m=2f_H$

2. DSB信号的功率分配及调制效率

$$P_{DSB} = P_s = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)} = \frac{1}{2} P_m$$

显然, DSB信号的调制效率为100%。



3. DSB信号的解调

DSB信号不能进行包络检波,只能采用相干

解调,则乘法器输出为:

 $S_{DSB}(t)$ $S_{DSR}(t) \cdot cos \omega_c t = m(t) cos^2 \omega_c t$ $\cos \omega_c t$ $=\frac{1}{2}m(t)+\frac{1}{2}m(t)\cos 2\omega_c t$

经低通滤波器滤除高次项,得

$$m_o(t) = \frac{1}{2}m(t)$$




单边带调制(SSB)

由于DSB信号的上、下两个边带是完全对称的, 皆携带了调制信号的全部信息,因此,从信息传输 的角度来考虑,仅传输其中一个边带就够了。

1. SSB信号的产生

(1) 滤波法

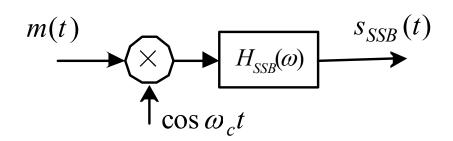


第5章 模拟调制系统

(b)



 ω

 ω

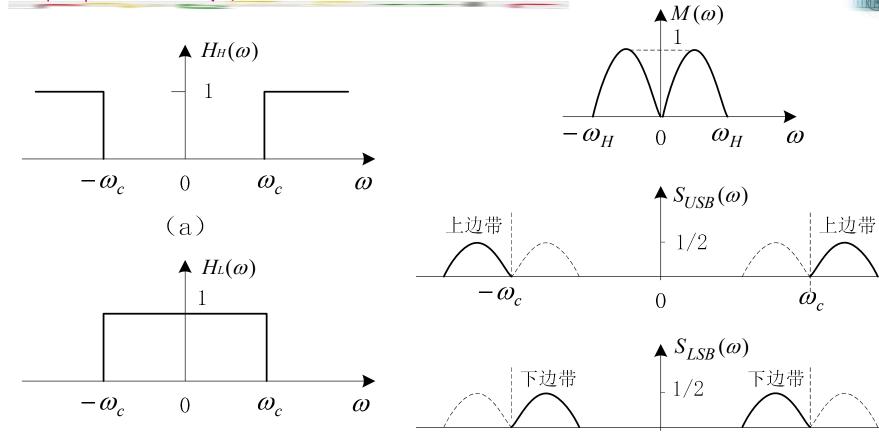

$$S_{SSB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega - \omega_c) + M(\omega + \omega_c)] H (\omega)$$

 $-\omega_c$

$$H_{LPF}(\omega) = \frac{1}{2} [sgn(\omega + \omega_c) - sgn(\omega - \omega_c)]$$

 ω_c

0



可以证明, SSB信号的时域表示式为:

$$s_{SSB}(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t \mp \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$

式中,"一"对应上边带信号,"+"对应下边带信号; $\hat{m}(t)$ 是m(t)的希尔伯特变换

0



*希尔伯特变换

• 将信号的所有频率成分相移 $-\frac{\pi}{2}$,可得到 其希尔伯特变换(即二者是正交的)。


$$\begin{cases} f(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau \\ f(t) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau \end{cases}$$

• 重要性质: |f(t)| = |f(t)|



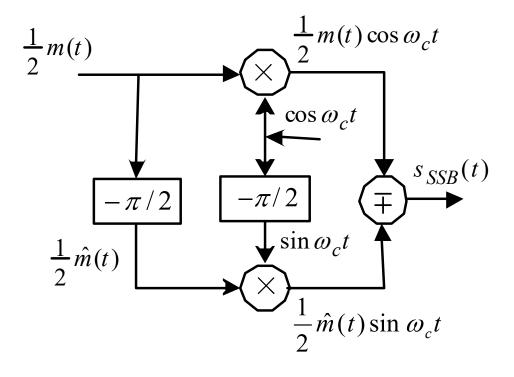(2) 用相移法形成SSB信号

$$s_{SSB}(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t \mp \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$





2. SSB信号的解调

乘法器输出为:

$$S_{SSB}(t) \xrightarrow{S_p(t)} M_o(t)$$

$$Cos \omega_c t$$

$$LPF \xrightarrow{m_o(t)}$$

$$s_{p}(t) = s_{SSB}(t) \cdot \cos \omega_{c} t = \frac{1}{2} [m(t) \cos \omega_{c} t \mp \hat{m}(t) \sin \omega_{c} t] \cos \omega_{c} t$$


$$= \frac{1}{2} m(t) \cos^{2} \omega_{c} t \mp \frac{1}{2} \hat{m}(t) \cos \omega_{c} t \sin \omega_{c} t$$

$$= \frac{1}{4} m(t) + \frac{1}{4} m(t) \cos 2\omega_{c} t \mp \frac{1}{4} \hat{m}(t) \sin 2\omega_{c} t$$

经低通滤波后的解调输出为 $m_o(t) = \frac{1}{\Lambda} m(t)$

$$m_o(t) = \frac{1}{4}m(t)$$



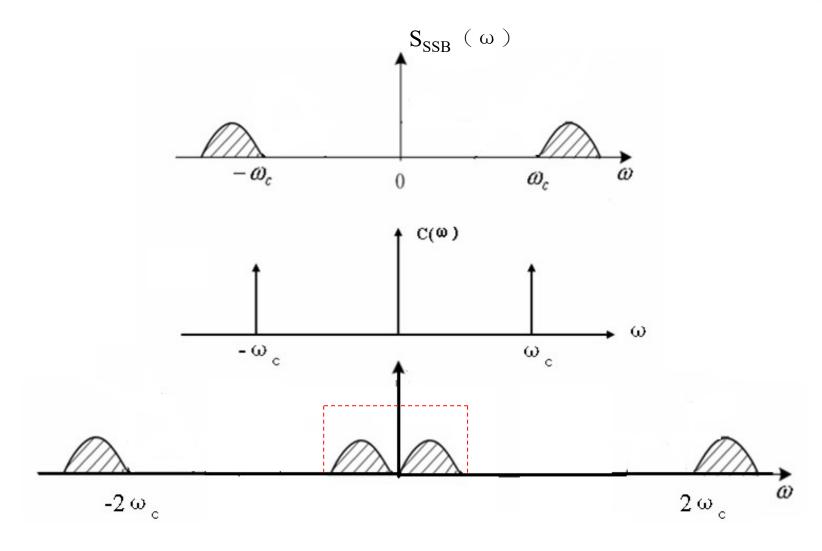



3. SSB信号带宽、功率和调制效率


$$B_{SSB} = \frac{1}{2}B_{DSB} = B_m = f_H$$

$$P_{SSB} = \frac{1}{2} P_{DSB} = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$



残留边带调制 (VSB)


1. 残留边带信号的产生

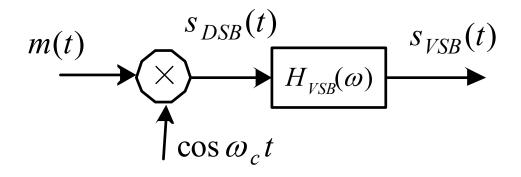


$$S_{VSB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega - \omega_c) + M(\omega + \omega_c)] H_{VSB}(\omega)$$


第5章 模拟调制系统



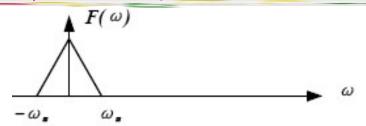

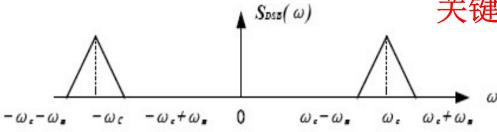

关键: 残留边带滤波器的传输特性。

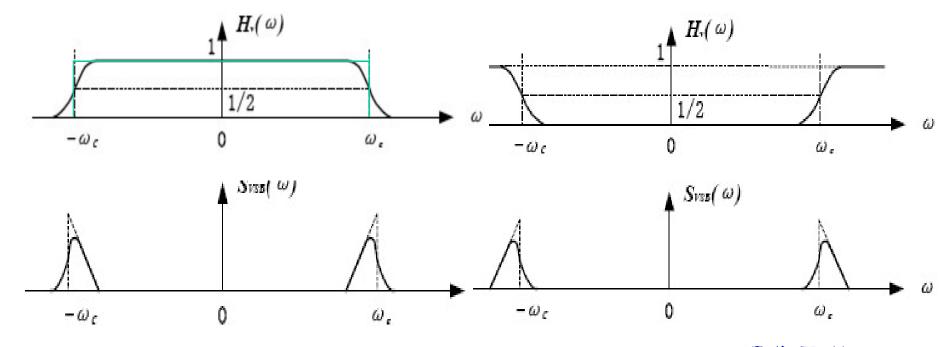





可以证明:要想正确恢复VSB信号,H(ω)必须满足

$$H_{VSB}(\omega + \omega_c) + H_{VSB}(\omega - \omega_c) = \mathbb{R} \mathfrak{Y}, \qquad |\omega| \leq \omega_H$$

即 $H(\omega + \omega_C)$ 、 $H(\omega - \omega_C)$ 在 $\omega = 0$ 处互补对称(滚降);


或 $H(\omega)$ 在 ω_{C} 处互补对称。(证明见P93)

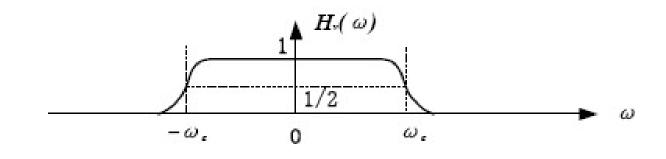

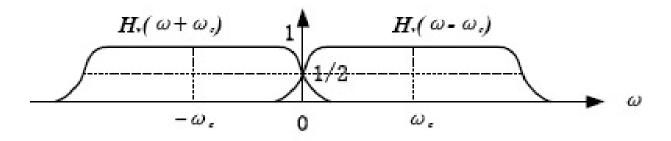



2. 残留边带信号的解调

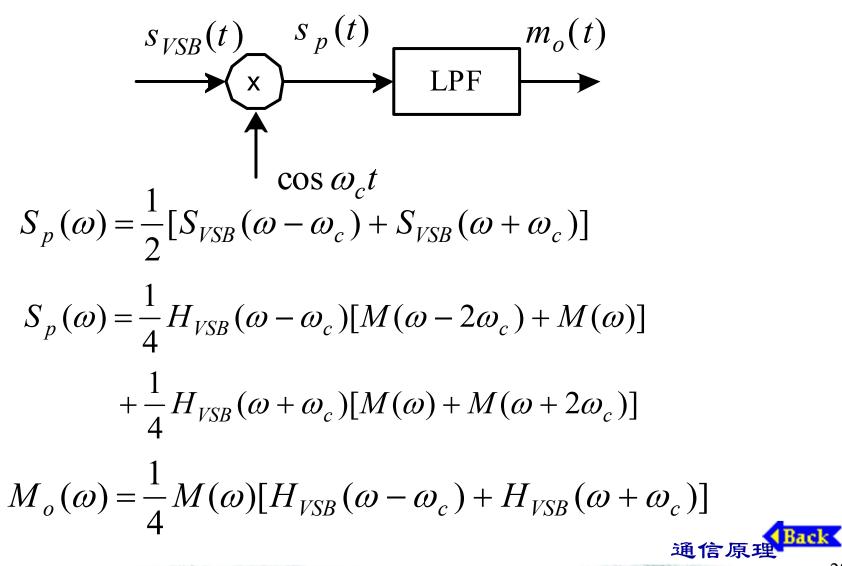




线性调制系统的抗噪声性能

本节将要研究的问题是,信道存在加性高斯白噪声时各种线性系统的抗噪性能。

通信系统抗噪性能分析模型

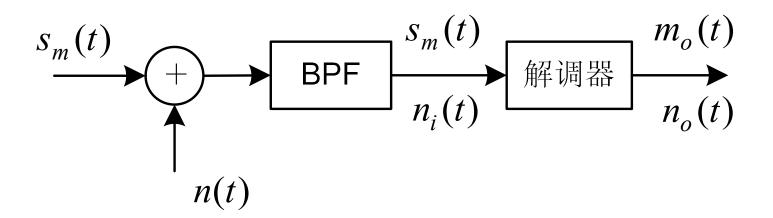




$n_i(t)$ 为窄带高斯噪声,可以表示为:

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

其功率为:
$$N_i = n_0 B$$
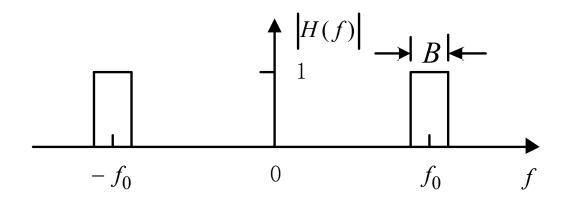
$$\overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)} = \overline{n_i^2(t)} = N_i$$





输出信噪比定义为

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\text{解调器输出有用信号的平均功率}}{\text{解调器输出噪声的平均功率}} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$$

输入信噪比


$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\text{解调器输入已调信号的平均功率}}{\text{解调器输入噪声的平均功率}} = \frac{\overline{S_m^2(t)}}{n_i^2(t)}$$

人们常用信噪比增益作为不同调制方式下解调器抗噪性能的度量。它可以定义为:

$$G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i}$$



线性调制相干解调的抗噪声性能

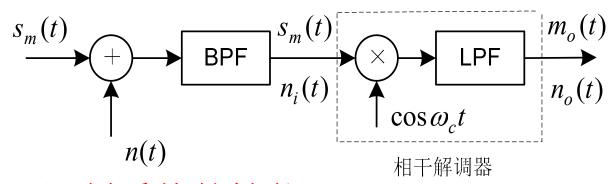

1. DSB调制系统的性能

(1) 输出信号的功率

$$S_m(t) = m(t)\cos\omega_c t$$

$$m(t)\cos^2\omega_c t = \frac{1}{2}m(t) + \frac{1}{2}m(t)\cos 2\omega_c t$$

$$m_o(t) = \frac{1}{2}m(t) \qquad S_o = \overline{m_o^2(t)} = \frac{1}{4}\overline{m^2(t)}$$



(2)输出噪声的功率

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

$$n_i(t)\cos\omega_c t = [n_c(t)\cos\omega_c t - n_s(t)\sin\omega_c t]\cos\omega_c t$$

$$= \frac{1}{2}n_c(t) + \frac{1}{2}[n_c(t)\cos 2\omega_c t - n_s(t)\sin 2\omega_c t]$$

解调器最终的输出噪声为

$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t)$$
 $N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)}$

$$N_o = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i = \frac{1}{4} n_o B$$



(3) DSB的抗噪性能

解调器输入信号平均功率为

$$S_i = \overline{S_m^2(t)} = \overline{\left[m(t)\cos\omega_c t\right]^2} = \frac{1}{2}\overline{m^2(t)}$$

解调器的输入和输出信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\frac{1}{2}\overline{m^2(t)}}{n_0 B} \qquad \frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{1}{4}\overline{m^2(t)}}{\frac{1}{4}N_i} = \frac{\overline{m^2(t)}}{n_0 B}$$

因而调制制度增益为

$$G_{DSB} = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = 2$$

结论: DSB解调使抗噪性能改善了2倍。



2. SSB调制系统的性能

(1) 输出信号的功率
$$s_m(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t \mp \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$

与相干载波相乘,并经低通滤波器滤除高频成分后,得 解调器输出信号和功率为:

$$m_o(t) = \frac{1}{4}m(t)$$
 $S_o = \overline{m_o^2(t)} = \frac{1}{16}\overline{m^2(t)}$

(2) 输出噪声的功率

$$N_o = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i = \frac{1}{4} n_o B$$



(3) 输入信号的功率

$$S_{i} = \overline{S_{m}^{2}(t)} = \overline{\left[\frac{1}{2}m(t)\cos\omega_{c}t \mp \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_{c}t\right]^{2}} = \frac{1}{8}\overline{\left[m^{2}(t) + \hat{m}^{2}(t)\right]}$$

$$S_i = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

解调器输入信号平均功率为
$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\frac{1}{4}\overline{m^2(t)}}{n_0B} = \frac{\overline{m^2(t)}}{4n_0B}$$

解调器的输出信噪比和调制制度增益为

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{1}{16}\overline{m^2(t)}}{\frac{1}{4}n_0B} = \frac{\overline{m^2(t)}}{4n_0B} \qquad G_{SSB} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = 1$$



DSB与SSB抗噪性能的比较:

$$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{DSB} = G_{DSB} \left(\frac{S_i}{N_i}\right)_{DSB} = 2 \cdot \frac{S_i}{N_{iDSB}} = 2 \cdot \frac{S_i}{n_0 B_{DSB}} = \frac{S_i}{n_0 f_H}$$


$$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{SSB} = G_{SSB} \left(\frac{S_i}{N_i}\right)_{SSB} = 1 \cdot \frac{S_i}{N_{iSSB}} = \frac{S_i}{n_0 B_{SSB}} = \frac{S_i}{n_0 f_H}$$

DSB解调器的调制制度增益是SSB的二倍。但不能因此就说,双边带系统的抗噪性能优于单边带系统,二者的抗噪性能是相同的。

第5章 模拟调制系统



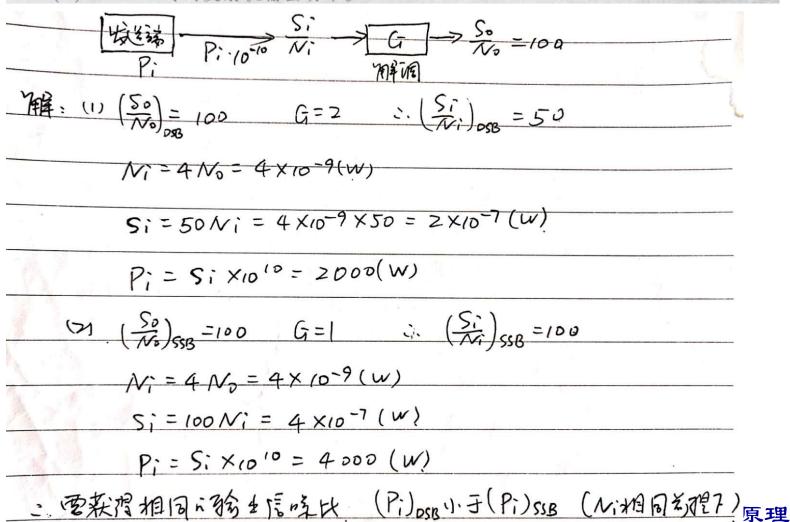
- 5-11 某线性调制系统的输出信噪比 20dB,输出噪声功率为10⁻⁹W,由发射机输出端到解调器输入端之间总的传输损耗为 100dB,试求:
 - (1) DSB/SC 时的发射机输出功率;
 - (2) SSB/SC 时的发射机输出功率。





3. 常规调幅包络检波的抗噪声性能

AM信号可采用相干解调或包络检波, 具体原理见图。

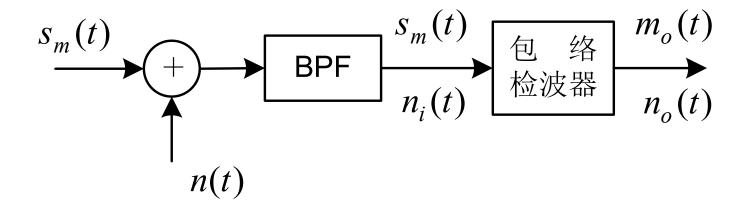



解调器输入信号为: $S_m(t) = [A + m(t)]\cos \omega_c t$

输入噪声为: $n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$

输入的信号功率、噪声功率和信噪比:

$$S_{i} = \overline{S_{m}^{2}(t)} = \frac{A^{2}}{2} + \frac{1}{2}\overline{m^{2}(t)}$$

$$S_{i} = \frac{A^{2} + \overline{m^{2}(t)}}{N_{i}} = \frac{A^{2} + \overline{m^{2}(t)}}{2n_{0}B}$$

$$N_{i} = \overline{n_{i}^{2}(t)} = n_{0}B$$



解调器输入的信号加噪声的合成波形是:

$$s_m(t) + n_i(t) = [A + m(t) + n_c(t)] \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$
$$= E(t) \cos[\omega_c t + \psi(t)]$$

其中合成包络:

$$E(t) = \sqrt{[A + m(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$$

为简化起见,我们考虑两种特殊情况。

(1) 大信噪比情况

$$E(t) \approx A + m(t) + n_c(t)$$



$$E(t) = \sqrt{[A_0 + m(t)]^2 + 2[A_0 + m(t)]n_e(t) + n_e^2(t) + n_s^2(t)}$$

$$\approx \sqrt{[A_0 + m(t)]^2 + 2[A_0 + m(t)]n_e(t)}$$

$$\approx [A_0 + m(t)] \left[1 + \frac{2n_e(t)}{A_0 + m(t)}\right]^{1/2}$$

$$\approx [A_0 + m(t)] \left[1 + \frac{n_e(t)}{A_0 + m(t)}\right]$$

$$= A_0 + m(t) + n_e(t)$$
这里,我们利用了近似公式,即
$$(1 + x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \qquad |x| \ll 1$$



输出信号功率、噪声功率和信噪比:

$$S_o = \overline{m^2(t)}$$

$$N_o = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_i^2(t)} = n_0 B$$

$$S_o = \overline{m^2(t)}$$

$$N_o = \overline{n_0^2(t)} = \overline{n_0^2(t)} = n_0 B$$

调制制度增益:
$$G_{AM} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = \frac{2m^2(t)}{A^2 + \overline{m^2(t)}}$$

对于100%调制(即 $A = |m(t)|_{max}$),且又是

单音频正弦信号时:

$$\overline{m^2(t)} = A^2/2 \qquad G_{AM} = \frac{2}{3}$$



(2) 小信噪比情况

此时噪声幅度远大于输入信号幅度,即

$$n_{c}(t), n_{s}(t) >> [A + m(t)]$$

$$E(t) = \sqrt{[A + m(t) + n_{c}(t)]^{2} + n_{s}^{2}(t)}$$

$$\approx \sqrt{n_{c}^{2}(t) + n_{s}^{2}(t) + 2n_{c}(t)[A + m(t)]}$$

$$= R(t)\sqrt{1 + \frac{2[A + m(t)]}{R(t)}}\cos\theta(t)$$

$$\approx R(t)[1 + \frac{A + m(t)}{R(t)}\cos\theta(t)]$$

$$= R(t) + [A + m(t)]\cos\theta(t)$$

其中

$$R(t) = \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$$
 包络函数

$$\cos\theta(t) = \frac{n_c(t)}{R(t)}$$

$$\theta(t) = arctg \frac{n_s(t)}{n_c(t)}$$
 随机相位函数



门限效应

定义: 当包络检波器的输入信噪比降到某一个特定值(门限值)后,信号被噪声"湮没" 检波器输出信噪比出现急剧恶化的现象。

门限效应是非相干解调所特有的。



结论:

在大信噪比情况下,AM信号包络检波器的性能几乎与同步检测器相同;但随着信噪比的减小,包络检波器将在一个特定输入信噪比值上出现门限效应。一旦出现门限效应,解调器的输出信噪比将急剧变坏。



角度调制(非线性调制)的原理及抗噪声性能

- > 角度调制
 - 频率调制 (FM)
 - 相位调制 (PM)
- ▶ 优点: 抗干扰性强
- > 缺点: 占用频带宽,设备复杂

己调波功率=载波功率



角度调制的基本概念

角度调制信号的一般表达式为

$$s_m(t) = A\cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

瞬时相位

瞬时相位偏移

$$d[\omega_c t + \varphi(t)]/dt$$

瞬时频率

$$d\varphi(t)/dt$$

瞬时频偏

$$\Delta \varphi = |\varphi(\mathsf{t})|_{\max}$$

最大相偏

$$\Delta\omega = \left| d\varphi(t) / dt \right|_{\text{max}}$$

最大频偏



所谓相位调制, 是指 $\varphi(t) = K_P m(t)$

调相信号可表示为:

$$s_{PM}(t) = A\cos[\omega_c t + K_P m(t)]$$

所谓频率调制,是指瞬时频率偏移随基带信号而线


性变化,即
$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_F m(t)$$
 $\varphi(t) = K_F \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau$

则可得调频信号为

$$s_{FM}(t) = A\cos[\omega_c t + K_F \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau]$$



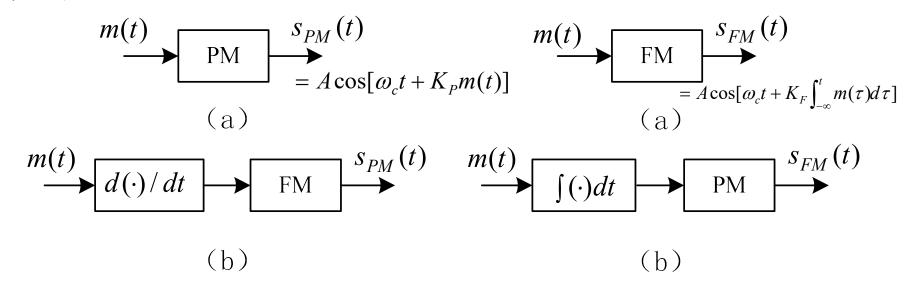FM和PM非常相似,如果预先不知道调制信号的具体形式,则无法判断已调信号是调频信号还是调相信号。



从以上分析可见,调频与调相并无本质区别,两者 之间可以互换。



特例:单音调制

若
$$m(t) = A_m \cos \omega_m t$$

则
$$S_{FM}(t) = A\cos[\omega_{c}t + k_{F}\int A_{m}\cos\omega_{m}tdt]$$
$$= A\cos[\omega_{c}t + \frac{A_{m}k_{F}}{\omega_{m}}\sin\omega_{m}t]$$

$$= A\cos[\omega_{\rm c} t + m_f \sin \omega_{\rm m} t]$$

定义
$$\mathbf{m}_{\mathrm{f}} = \frac{k_{f}A_{m}}{\omega_{m}}$$
 为调频指数,即FM的最大相偏。
此时,最大频偏 $\Delta \omega = k_{F}A_{m} = m_{f}\omega_{m}$

所以
$$m_f = \Delta \varphi(t) = \frac{k_F A_m}{\omega_m} = \frac{\Delta \omega}{\omega_m} = \frac{\Delta f}{f_m}$$



窄带调频与宽带调频

根据调制后载波瞬时相位偏移的大小,可将频率调制分为宽带调频(WBFM)与窄带调频(NBFM)。

$$\stackrel{\cong}{=} \left| K_F \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau \right|_{\max} << \frac{\pi}{6}$$

时,称为窄带调频。否则,称为宽带调频。

1. 窄带调频(NBFM)

$$s_{FM}(t) = \cos[\omega_c t + K_F \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau]$$

= \cos \omega_c t \cos [K_F \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau] - \sin \omega_c t \sin [K_F \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau]



$$s_{NBFM}(t) \approx \cos \omega_c t - [K_F \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau] \sin \omega_c t$$

经推导可得NBFM信号的频域表达式:

$$S_{NBFM}(\omega) = \pi \left[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c) \right] + \frac{K_F}{2} \left[\frac{M(\omega - \omega_c)}{\omega - \omega_c} - \frac{M(\omega + \omega_c)}{\omega + \omega_c} \right]$$

将上式与AM信号的频谱比较很相似


$$S_{AM}(\omega) = \pi A_0 \left[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c) + \frac{1}{2} \left[M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c) \right] \right]$$

进行比较,它们的带宽相同,即

$$B_{NBFM} = B_{AM} = 2B_m = 2f_H$$



对于单音调制的特殊情况,可以得到频谱如下。

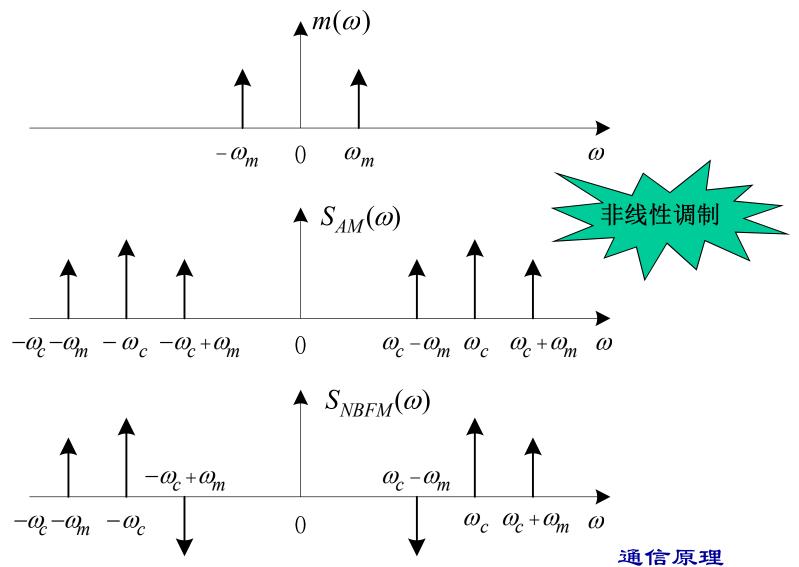



2. 宽带调频 (WBFM)

为使问题简化,我们先研究单音调制的情况,然后把分析的结果推广到多音情况。

(1) 单频调制时宽带调频信号的频域表达

设单频调制信号为 $m(t) = A_m \cos \omega_m t$

则单音调频信号的时域表达式为:

$$s_{FM}(t) = A\cos[\omega_c t + K_F \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau]$$
$$= A\cos[\omega_c t + m_f \sin \omega_m t]$$




调频指数为:
$$m_f = \frac{K_F}{a}$$


傅氏变换即为频谱:

$$S_{FM}(\omega) = \pi A \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n J_n(m_f) [\delta(\omega - \omega_c - n\omega_m) + \delta(\omega + \omega_c + n\omega_m)]$$

从上式可以看到调频信号的频谱中含有无穷多

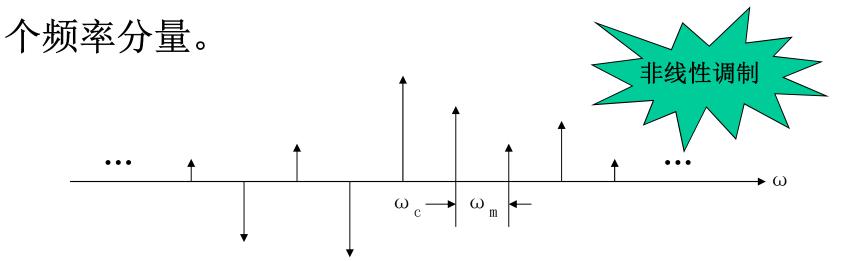



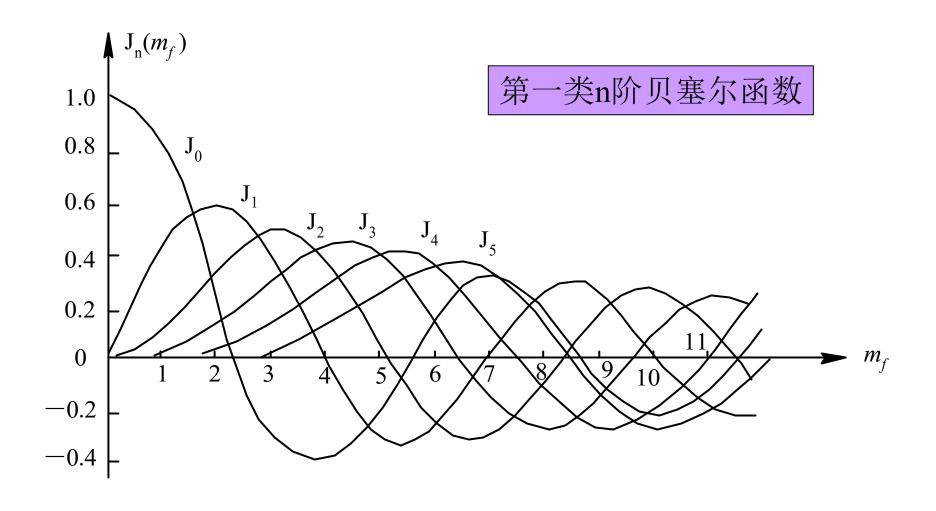



▶ 可见:

- ✓ WBFM频谱由载频分量和无穷多对边频组成。
- ✓ 边频分量对称分布于载频两侧,n为奇数时,两边符号相反; n为偶数时,两边符号相同。
- ✓ 随n值增加,边频幅度减小,且分别按奇偶以不同程度递减。
- ✓ 相邻两频率间间隔为 o_m 。
- ✓ 载频中不含信息,可利用贝塞尔函数的零点特性令 $I_0(m_f)=0$ 此时功率全部集中在携带信息的边频中。



单频调制时的频带宽度(卡森带宽)

一个广泛用来计算调频波频带宽度的公式为:

$$B_{FM} = 2(m_f + 1)f_m = 2(\Delta f + f_m)$$

特殊情况
$$m_f \ll 1$$
, $B_{FM} \approx 2 f_m$ (NBFM)

$$m_f >> 1$$
, $B_{FM} \approx 2\Delta f$ (WBFM)



为提高传输调频波的质量,可以增加边频的数目,如令

$$\omega_{FM} \approx 2(\Delta \omega + 2\omega_m)$$

例:调频广播,最大频偏为75KHz,最高调制频率为15KHz

则卡森带宽:
$$B = 2(\Delta f + f_m) = 180KHz$$

而 $B = 2(\Delta f + 2f_m) = 210KHz$

实际应用中采用带宽为200KHz。




调频信号的产生与解调

1. 调频信号的产生

(1) 直接法


就是利用调制信号直接控制振荡器的频率,使其按调制信号的规律线性变化。

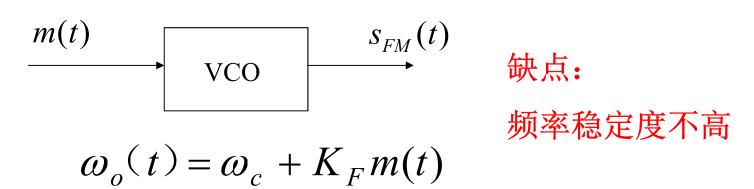



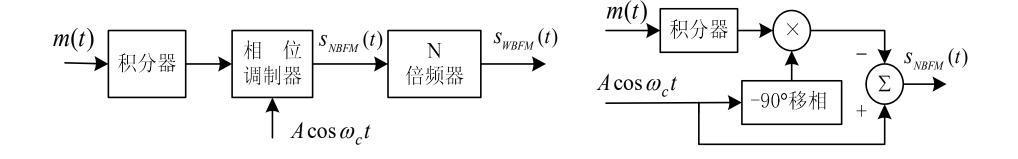(2) 间接法

$$s_{NBFM}(t) \approx \cos \omega_c t - [K_F \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau] \sin \omega_c t$$




WBFM信号产生

NBFM信号产生

经N次倍频后可以使调频信号的载频和调制指数增为N倍。



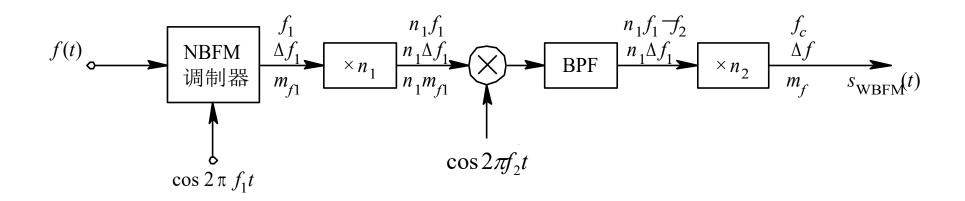


Armstrong间接法




2. 调频信号的解调

(1) 非相干解调-鉴频器解调

最简单的解调器是具有频率-电压转换作用的鉴频器。

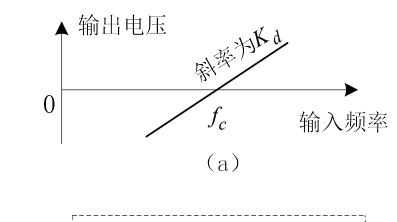

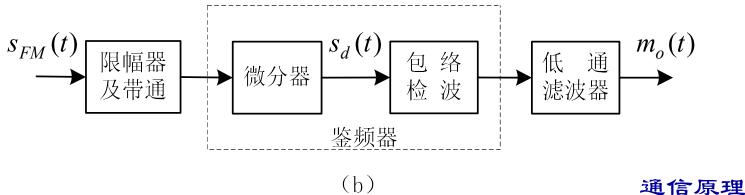



理想鉴频器可看成是微分器与包络检波器的级联。则微分器输出

$$s_d(t) = -A[\omega_c + K_F m(t)] \sin[\omega_c t + K_F \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau]$$

用包络检波器取出其包络,并滤去直流后输出:

 K_d 称为鉴频器灵敏度。

$$m_o(t) = K_d K_F m(t)$$



[例4.2] 已知某单频调频波的振幅为10V,瞬时频

率为 $f(t) = 10^6 + 10^4 \cos 2\pi \times 10^3 t$ 。

试求:


- (1) 此调频波的数学表示式; $S_{FM}(t) = 10\cos[2\pi \times 10^6 t + 10\sin 2\pi \times 10^3 t]$
- (2) 此调频波的最大频偏、调频指数和频带宽度;
- (3)调制信号的频率提高到 2×10³Hz, 再求上问。

$$m_f = 10;$$
 $\Delta f = m_f \cdot f_m = 10^4 \, Hz;$ $B = 2(\Delta f + f_m) = 22 \, KHz$
 $\Delta f = 10^4 \, Hz;$ $m_f = \frac{\Delta f}{f_m} = 5;$ $B = 2(\Delta f + f_m) = 24 \, KHz$



调频系统的抗噪声性能

调频系统抗噪性能分析与解调方法有关,这里只讨论非相干解调系统的抗噪性能。

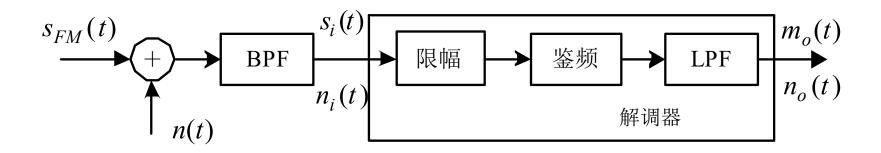

1. 输入信噪比

设输入调频信号为: $s_{FM}(t) = A\cos[\omega_c t + K_F \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau]$

第5章 模拟调制系统



输入信号功率:
$$S_i = \frac{A^2}{2}$$

输入噪声功率:
$$N_i = n_0 B_{FM}$$

输入信噪比:
$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2}{2n_0 B_{FM}}$$

2. 输出信噪比及调制制度增益

(1) 大信噪比情况

经推导可以得到:
$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3A^2K_F^2m^2(t)}{8\pi^2n_0f_m^3}$$

宽带调频系统制度增益为:

$$G_{FM} = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = \frac{3K_F^2 B_{FM} m^2(t)}{4\pi^2 f_m^3}$$



下面考虑单频调制时的情况,设调制信号

为:
$$m(t) = \cos \omega_m t$$
 , 则 $\overline{m^2(t)} = \frac{1}{2}$

这时的调频信号为: $s_{FM}(t) = A\cos[\omega_c t + m_f \sin \omega_m t]$

$$\overrightarrow{T} + m_f = \frac{K_F}{\omega_m} = \frac{\Delta \omega}{\omega_m} = \frac{\Delta f}{f_m}$$

解调器输出信噪比:
$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3}{2} m_f^2 \frac{A^2/2}{n_0 f_m}$$

解调器制度增益:

$$G_{FM} = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = \frac{3}{2} m_f^2 \frac{B_{FM}}{f_m}$$

宽带调频时,信号带宽为: $B_{FM}=2(m_f+1)f_m=2(\Delta f+f_m)$

所以,上式还可以写成: $G_{FM} = 3m_f^2(m_f + 1) \approx 3m_f^3$



(2) 小信噪比情况与门限效应

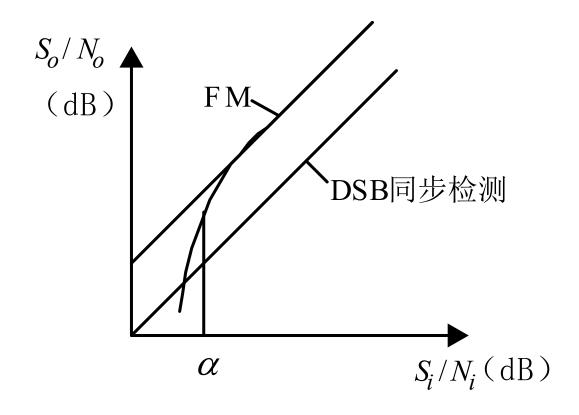


图 5-11 解调器性能曲线示意图




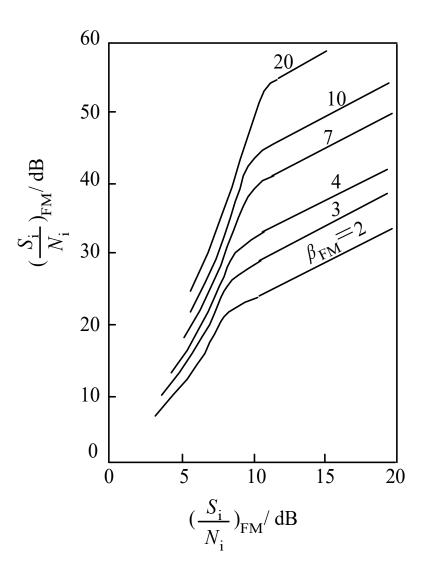


图5-30 非相干解调的门限效应

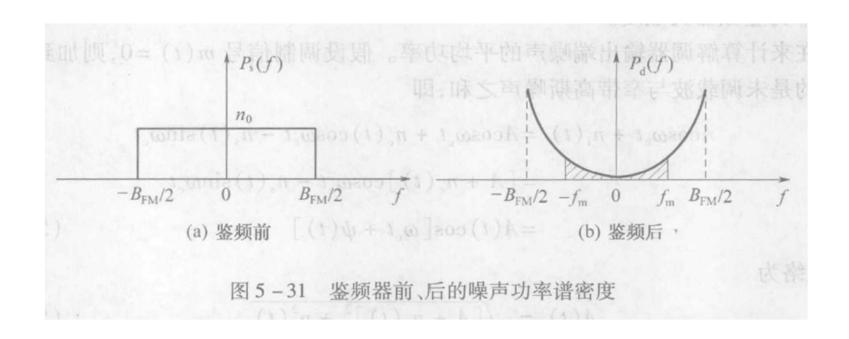






改善门限效应的方法—预加重与去加重

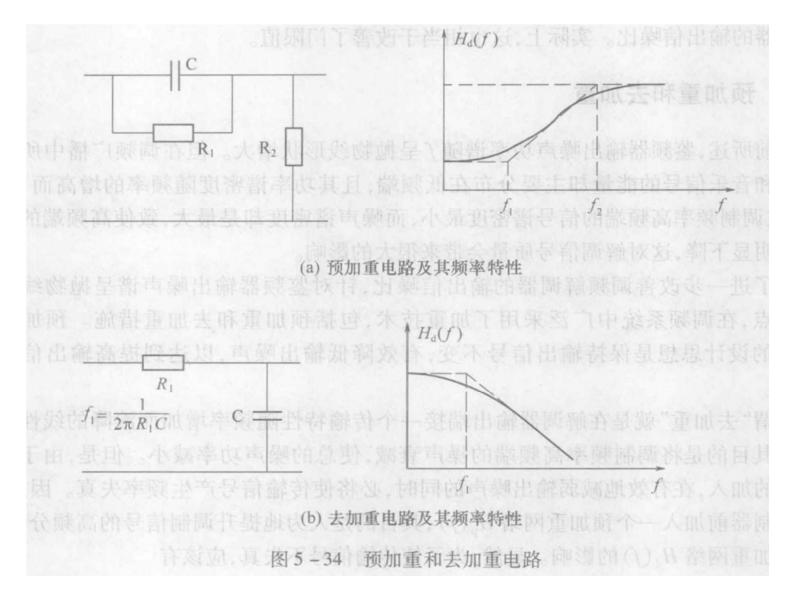- 预加重: 在噪声引入前采用预加重网络, 人为加重信号的高频分量。
- 去加重:在接收机鉴频器输出端采用去加重网络,将噪声高频端分量衰减,并恢复原来的信号功率分配。
- 加重技术的应用: 杜比(Dolby)降噪








各种模拟调制系统的比较

1.各种模拟调制方式总结

$$\begin{cases}
\overline{m(t)} = 0 & \left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{DSB} = \left(\frac{S_i}{n_0 B_b}\right) \\
\overline{m^2(t)} = \frac{1}{2} & \left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{SSB} = \left(\frac{S_i}{n_0 B_b}\right) \\
| m(t)|_{max} = 1 & \left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{AM} = \frac{1}{3} \left(\frac{S_i}{n_0 B_b}\right) \\
\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{FM} = \frac{3}{2} m_f^2 \left(\frac{S_i}{n_0 B_b}\right)
\end{cases}$$



各种模拟调制系统的性能曲线

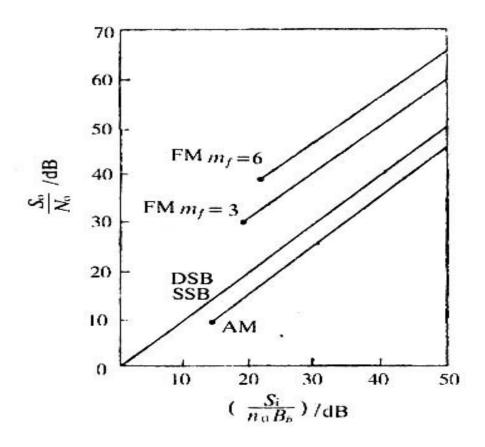



各种模拟调制系统的比较

2. 各种模拟调制方式性能比较

抗噪性能: WBFM最好, DSB、SSB、VSB次之, AM最差。NBFM与AM接近。

<u>频带利用率</u>: SSB最好, VSB与SSB接近, DSB、AM、NBFM次之, WBFM最差。



3. 各种模拟调制方式的特点与应用

调制 方式	信号带宽	制度增益	S, /N,	设备复杂度	主要应用
DSB	2 ^f m	2	$\frac{s_i}{n_0 f_{m}}$	中等:要求相干解 调,常与 DSB 信号一 起传输一个小导频	点对点的专用通信, 低带宽信号多路复用系统
SSB	f_{m}	1	$\frac{S_i}{n_0 f_{m}}$	较大:要求相干解 调,调制器也较复杂	短波无线电广播, 话音频分多路通 信
VSB	略大于 ^ƒ **	近似 SSB	近似 SSB	较大:要求相干解 调,调制器需要对称 滤波	数据传输; 商用电 视广播
AM	$_2f_{\mathfrak{m}}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{S_i}{n_0 f_m}$	较小:调制与解调 (包络检波)简单	中短波无线电广播
FM	$_{2}^{(m_{f}+1)f_{m}}$	$_{3}m_{f}^{2}(m_{f}+1)$	$\frac{3}{2}m_f^2\frac{S_i}{n_0f_m}$	中等: 调制器有点复杂,解调器较简单	微波中继、超短波 小功率电台(窄 带);卫星通信、 调频立体声广播 (宽带)






频分复用(FDM)

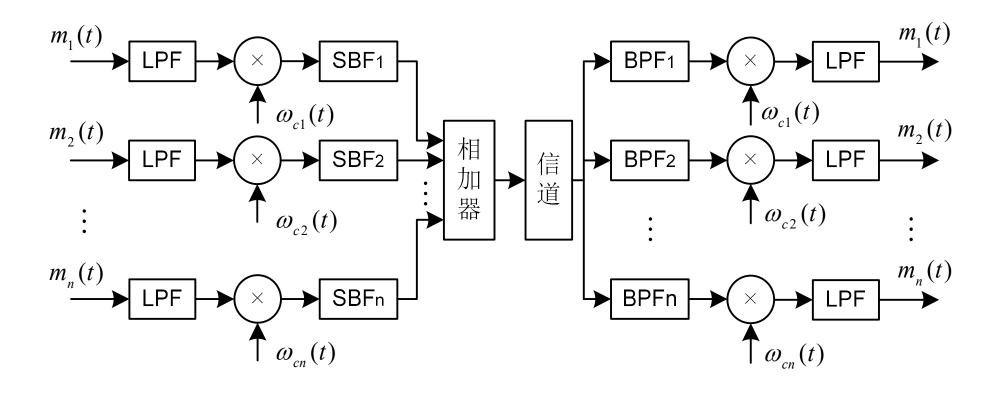
- > 复用:利用同一个信道同时传输多路信号的技术。
 - ✓ 频分复用 (FDM)
 - ✓ 时分复用(TDM)
 - ✓码分复用(CDM)。
- > 频分复用: 同一信道中的多路信号在频率上分开。
- 理论基础:通过调制进行频谱搬移。





频分复用系统组成框图




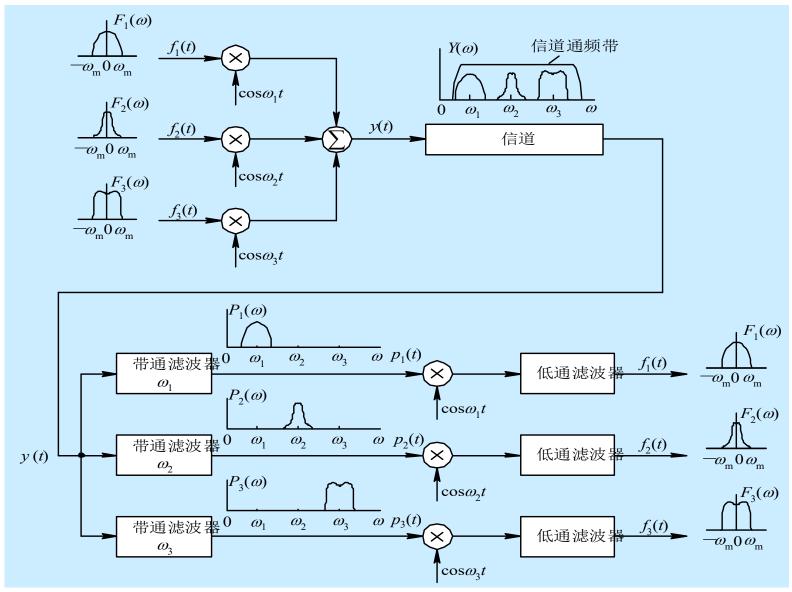

频分复用频谱示意图

通信原理



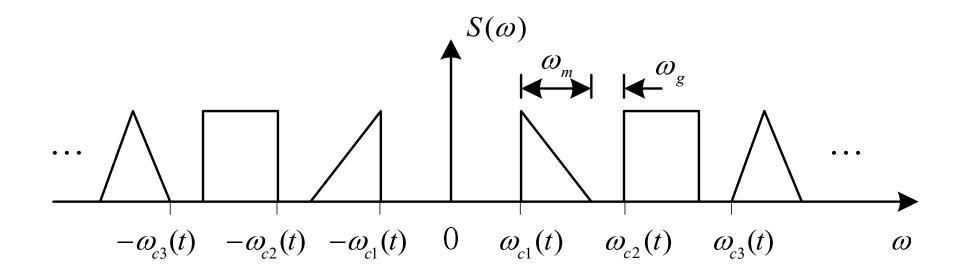

单边带信号的总频带宽度为:

$$B_n = nf_m + (n-1)f_g = (n-1)(f_m + f_g) + f_m = (n-1)B_1 + f_m$$

注:fm为单路已调信号带宽,而不是基带带宽。



FDM实例

- 我们生活中最熟悉的频分复用实例是无线电广播。普通中波段收音机的接收频段是535~1605kHz,该频段可以看成是一个物理传输信道。各地广播电台将各自的广播节目(音频信号)以AM方式调制到不同频率的载波(频分复用)上,发射出去供听众接收。听众通过旋转调台旋钮(或电子调台按钮)改变收音机内的带通滤波器的中心频率,使得滤波曲线在535~1605kHz范围内来回移动。
- 调频立体声广播 (FM Stereo Broadcasting)




复合调制及多级调制的概念

- ➤ 复合调制:对同一载波进行<u>两种或两种以上</u>的调制。
 - ✓ 如对一个频率调制波再进行一次振幅调制,变成了调频调幅波。
- ➤ 多级调制:将同一基带信号实施<u>两次或更多次</u> <u>的调制</u>过程。
 - ✓ 采用的调制方式可以是相同的也可以不同。




• 多级调制的示例:

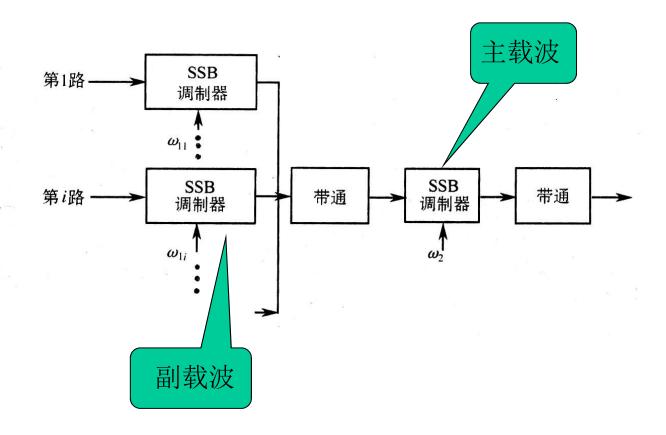



多级调制实例--多路载波电话系统

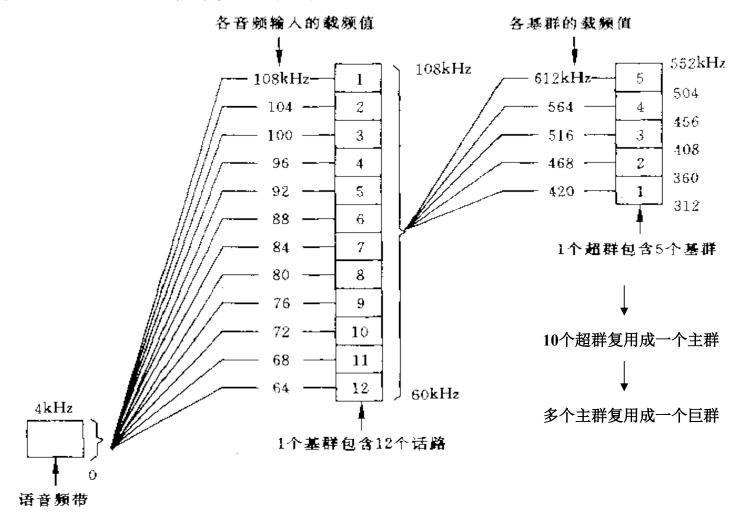

The same of the same of the same of



[例4.5.1] 一FDM系统传输60路话音信号,每路频带限制在3.3kHz以下,防护频带为0.7kHz。 副载波用DSB/SC调制,主载波用FM调制。求最大频偏为800kHz时的传输信号带宽。

解:
$$B_1 = 60 \times (3.3 + 0.7) \times 2 = 480 kHz$$

$$B = 2(\Delta f + f_m) = 2 \times (800 + 480) = 2.56 MHz$$



小 结

- 幅度调制(线性调制)
 - ✓ AM

调制解调原理 (解析法与图解法)

✓ DSB

系统抗噪性能:
$$\frac{S_i}{N_i}$$
, $\frac{S_0}{N_0}$, G

- ✓ SSB
- ✓ VSB: VSB滤波器的传输特性。
- 角度调制(非线性调制)
 - \triangleright PM
 - ➤ FM: WBFM的数学表示式、卡森带宽、抗噪性能
- ➤ 频分复用(FDM): 原理、复用后带宽的计算



作业

(6) 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-13, 5-16, 5-17, 5-19

(7) 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-13, 5-15, 5-16, 5-17